

Widerstände und Licht


Widerstände gibt es in verschiedenen Höhen. Wie wirkt sich das auf die LED aus? Probiere 4 Widerstände aus! Tipp: Du siehst die Unterschiede besser in einem dunklen Raum.

★ Haben die Widerstände auch einen Einfluss auf den Summer? Probier es aus!

KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- LED
- Widerstand
- optional:
Summer

STECKPLAN

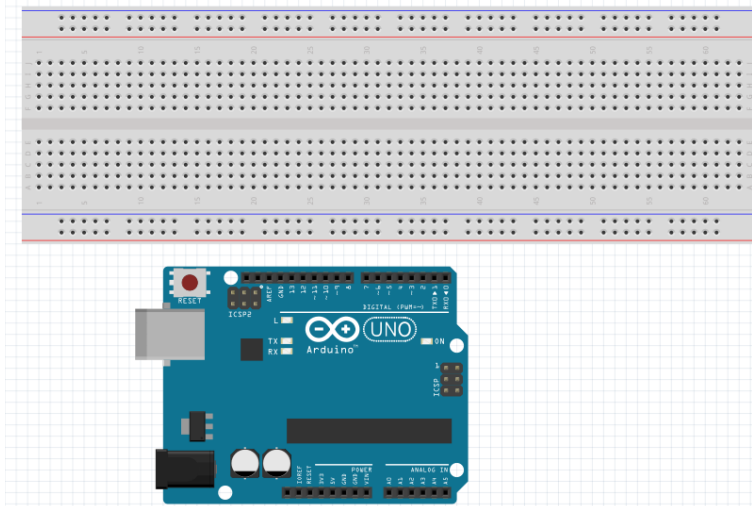

SKETCH

Start

