

Fußgänger-Ampel


Wir schließen drei LEDs an. Drückt man auf einen Button wechseln die LEDs von grün auf rot, warten kurz und schalten dann auf grün zurück.

★ *Verwende einen Bewegungsmelder statt einem Button oder baue eine zweite Ampel.*

KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- 3x LED
- Widerstand
- Button
- optional:
Bewegungsmelder

STECKPLAN

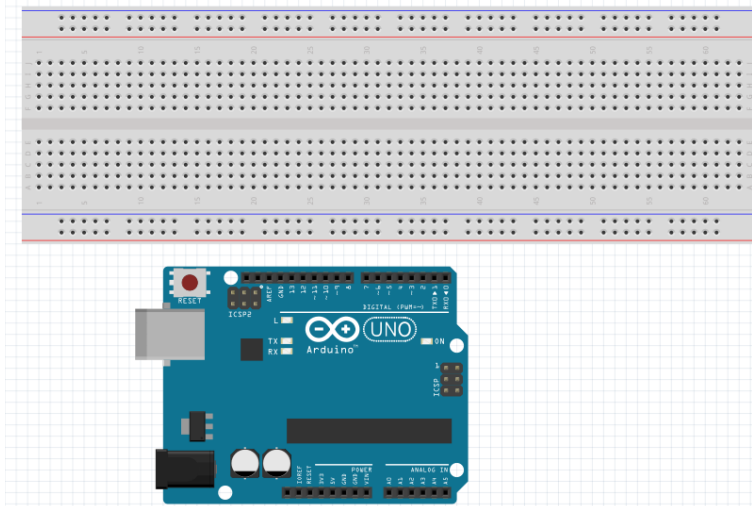

SKETCH

Start

