

# Straßenkreuzung

Wir bauen unsere Ampelschaltung aus! Kannst du eine Kreuzung mit 4 Ampeln bauen? Wie verschaltest du sie?

*Tipp: Ampeln können mit Buttons schalten oder einem Sensor - Hast du noch mehr Ideen?*

## KOMPONENTEN



- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- 3x LED
- Widerstand
- Button
- Bewegungssensor

## SKETCH

Start



## STECKPLAN

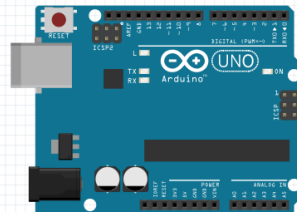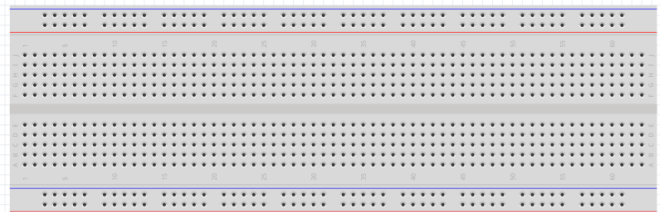

## CODE

```
void loop () {

void setup () {

}

}
```

