

# Bewegungsmelder


Sensoren sind die Augen und Ohren des Arduino. Mit einem Bewegungssensor wollen wir prüfen ob jemand da ist und falls ja einen Summer einschalten, sonst lassen wir den Summer aus.

★ Kannst du den Summer mit einem Button auf Kommando wieder ausschalten?

## KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- Summer
- Bewegungssensor
- optional:
- Button

## STECKPLAN

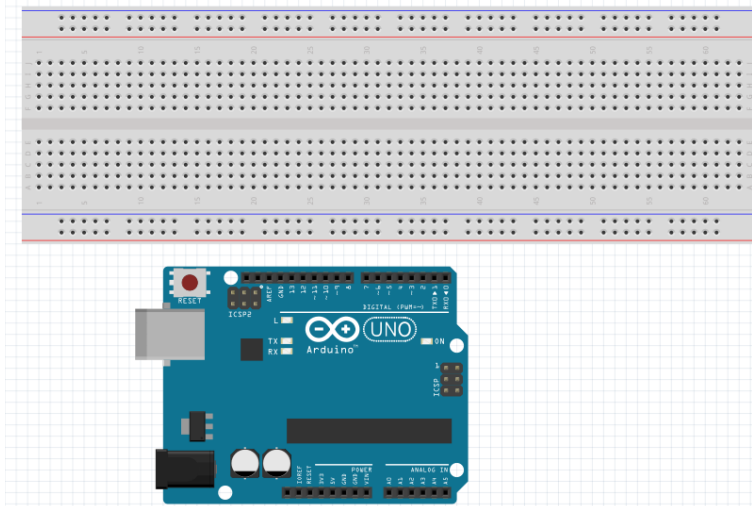

## SKETCH

Start

