
## LED Blink... 10 Mal!


Diesmal lassen wir eine LED blinken, aber schreiben den Programmcode selbst! Benutze eine for-Schleife um die LED 10 mal blinken zu lassen. Danach soll sie aus bleiben!

Tipp: Der Loop wiederholt sich. Benutze eine Variable um sie auszuschalten!
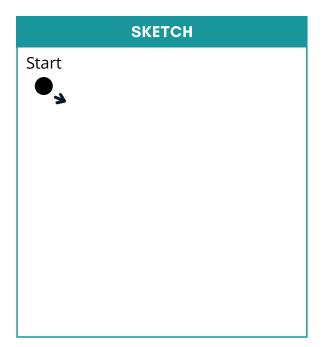
## **KOMPONENTEN**

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- LED
- Widerstand



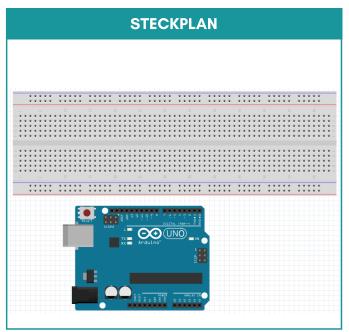

```
void loop () {

void setup () {

}
```

