

Tastentfeld mit Passwort

Mit einem Tastentfeld kannst du Passwörter festlegen! Schalte eine LED an falls das Passwort stimmt, ansonsten einen Summer. Verwende den Code aus dem Tutorial und ändere ihn ab.

Tipp: Bei funduino findest du eine Anschlussanleitung!

KOMPONENTEN



- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- LED
- Widerstand
- Summer
- Tastentfeld

SKETCH

Start



STECKPLAN

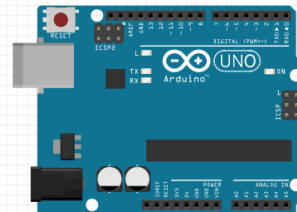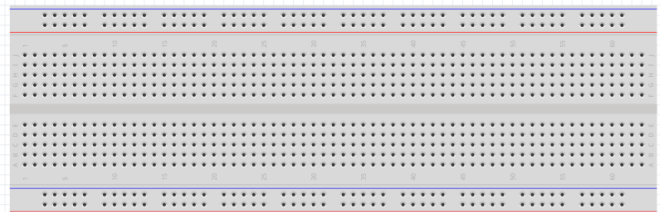

CODE

```
void loop () {

void setup () {

}

}
```

