

# Töne mit dem Summer


Mit einer LED kann der Arduino leuchten, mit einem Summer kann er Geräusche machen! In dieser Aufgabe sollst du einen Summer anschließen und ihn 1x piepsen lassen.

*Tipp: Der Anschluss der Komponente funktioniert wie bei einer einzelnen LED!*

## KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- Summer

## STECKPLAN

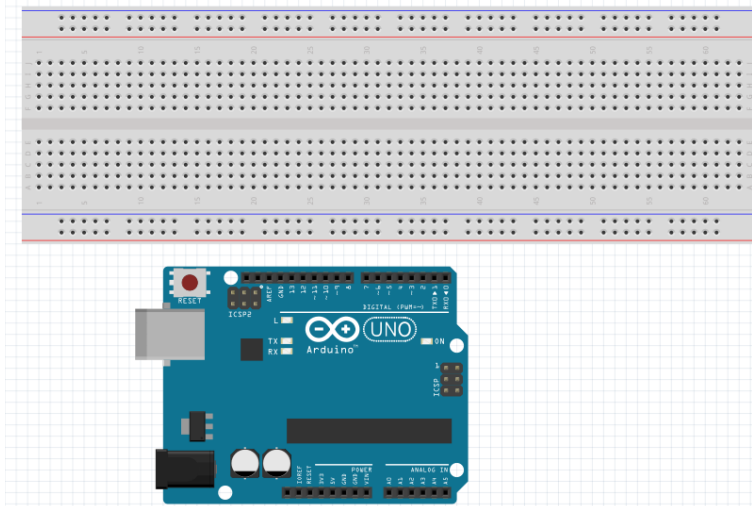

## SKETCH

Start

