
LED Blink... 10 Mal!


Diesmal lassen wir eine LED blinken, aber schreiben den Programmcode selbst! Benutze eine for-Schleife um die LED 10 mal blinken zu lassen. Danach soll sie aus bleiben!

Tipp: Die Loop wiederholt sich. Benutze eine Variable um sie auszuschalten!

KOMPONENTEN

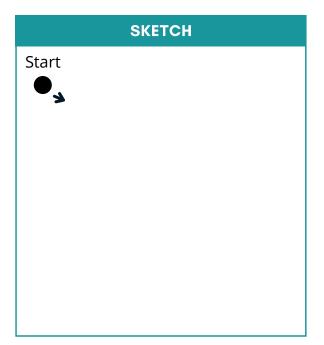- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- LED
- Widerstand



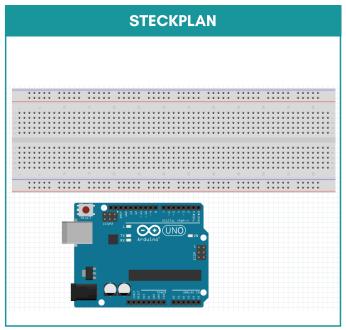

CODE
void loop () {
void setup () {
}

